

SIMULADOR DE CIRCUITOS DIGITAIS
PROFESSOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS

O objetivo é desenvolver em C++ um simulador de circuitos lógicos, composto por portas lógicas de 2 ou mais entradas (ou de uma entrada, no caso da NOT) dos seguintes tipos:

- NOT (NEGAÇÃO)
- AND (E), NAND (NOT AND)
- OR (OU), NOR (NOT OR)
- XOR (OU EXCLUSIVO), NXOR (NOT XOR)

As entradas e saídas do circuito e das portas devem lidar com sinais lógicos verdadeiros (T - TRUE), falsos (F - FALSE) ou indefinidos (? - UNDEF), realizando as operações lógicas básicas (AND, OR e NOT) das seguintes maneiras:

A	B	A AND B
?	?	?
?	F	F
?	T	?
F	?	F
F	F	F
F	T	F
T	?	?
T	F	F
T	T	T

A	B	A OR B
?	?	?
?	F	?
?	T	T
F	?	?
F	F	F
F	T	T
T	?	T
T	F	T
T	T	T

A	B	A XOR B
?	?	?
?	F	?
?	T	?
F	?	?
F	F	F
F	T	T
T	?	?
T	F	T
T	T	F

A	NOT A
?	?
F	T
T	F

A simulação deve ser capaz de lidar com circuitos contendo ciclos, calculando as saídas ou informando que uma ou mais saídas ficam UNDEF quando não for possível a sua determinação (TRUE ou FALSE).

Os dados de entrada a serem fornecidos pelo usuário, via interface ou arquivo, são:


- Número de entradas e saídas do circuito.
- Número de portas lógicas do circuito.

- Para cada porta lógica:
 - O tipo de porta (AND, NOT, etc.).
 - O nº de entradas da porta (exceto NOT).
- Para cada entrada de cada uma das portas lógicas:
 - A origem do sinal lógico: uma porta ou uma das entradas do circuito.
- Para cada saída do circuito:
 - A origem do sinal lógico: uma porta ou uma das entradas do circuito.

Tendo em vista que um dos objetivos principais do projeto é praticar a utilização do polimorfismo baseado em métodos virtuais, além de utilizar regras de boa programação, algumas regras devem ser **obrigatoriamente** seguidas:

- O aplicativo deve utilizar objetos polimórficos e métodos virtuais para modelagem e implementação das portas lógicas. **NÃO** deve, por exemplo, utilizar vários `if's` ou um `switch`, para obter um comportamento variável de acordo com o tipo de porta, quando poderia utilizar um método polimórfico baseado em funções virtuais.
- As classes que representam as portas lógicas e o simulador de circuitos devem se basear e utilizar o tipo `bool3S` fornecido, sem modificá-lo ou ignorá-lo.
- O programa deve se basear na implementação parcial fornecida das classes das portas e da classe `Circuito`, sem modificar as partes fornecidas, embora possam ser feitos acréscimos. Além das funcionalidades já concluídas, devem ser desenvolvidos ou completados **todos** os métodos declarados na implementação parcial, incluindo:
 - Funções necessárias nas diversas classes que representam as portas.
 - Construtores, destrutores e sobrecarga de operadores na classe `Circuito`.
 - Funções com implementação incompleta na classe `Circuito`.
 - Geração das saídas para uma dada combinação das entradas (`simular`) na classe `Circuito`.

ARQUIVO

 

CIRCUITO 3 3 6

PORTAS

- 1) OR 3
- 2) XO 2
- 3) NA 2
- 4) NT 1
- 5) AN 2
- 6) NO 2

CONEXOES

- 1) 5 -2 3
- 2) 5 6
- 3) -2 -3
- 4) -2
- 5) -1 4
- 6) 2 3

SAIDAS

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 6

Os arquivos de leitura e escrita dos circuitos devem seguir um padrão. O formato que deve ser seguido ao salvar¹ um arquivo é o seguinte:

```
CIRCUITO Nin Nout Nportas
PORTAS
id_port) type n_in
...
id_port) type n_in
CONEXOES
id_port) id_orig_in1 ... id_orig_in_n_in
...
id_port) id_orig_in1 ... id_orig_in_n_in
SAIDAS
id_out) id_orig_out
...
id_out) id_orig_out
```

Os trechos em **negrito** devem estar presentes no arquivo salvo. Os trechos em *itálico* correspondem aos locais onde serão salvos no arquivo os valores correspondentes ao circuito. O significado dos valores é o seguinte:

- **Nin**: número de entradas do circuito
- **Nout**: número de saídas do circuito
- **Nportas**: número de portas do circuito
- **id_port**: identificador da porta ($1 \leq id_port \leq Nportas$)

- **type**: tipo da porta:
 - NT = porta NOT
 - AN = porta AND
 - NA = porta NAND
 - OR = porta OR
 - NO = porta NOR
 - XO = porta XOR
 - NX = porta NXOR
- **n_in**: número de entradas da porta lógica (1 para NOT; 2 ou mais para as outras).
- **id_orig_in_i**: identificador da origem do sinal lógico da i-ésima entrada da porta (compatível com o número de entradas **n_in**).
 - > 0 se o sinal vem da saída de uma porta ($1 \leq id_orig_in \leq Nportas$)
 - < 0 se o sinal vem de uma entrada do circuito ($-1 \geq id_orig_in \geq -Nin$)
- **id_out**: identificador da saída ($1 \leq id_out \leq Nout$)
- **id_orig_out**: identificador da origem do sinal lógico da saída do circuito:
 - > 0 se o sinal vem da saída de uma porta ($1 \leq id_orig_out \leq Nportas$)
 - < 0 se o sinal vem de uma entrada do circuito ($-1 \geq id_orig_out \geq -Nin$)

As portas e saídas devem estar ordenadas no arquivo, de modo que as linhas correspondentes à primeira porta e à primeira saída no arquivo devem ter **id_port** e **id_out** iguais a 1; as últimas devem ter **id_port** e **id_out** iguais a **Nportas** e **Nout**, respectivamente.

¹ Em leitura, admitem-se arquivos que não sigam exatamente esse formato, desde que as informações necessárias estejam presentes, válidas e na ordem correta.

ALGORITMOS

SIMULAR CIRCUITO:

```
// NOTAÇÃO
in_circid: valor lógico (bool3S) da entrada
            id do Circuito.
out_portid: valor lógico (bool3S) da saída da
            porta id do Circuito.
out_circid: valor lógico (bool3S) da saída id
            do Circuito.
id_inid,j: identificador da origem do sinal da
            j-ésima entrada da porta id do
            Circuito.
id_outid: identificador da origem do sinal da
            saída id do Circuito.
tudo_def, alguma_def,
id_orig, in_port[]: variáveis locais

// INICIALIZAÇÃO
Para todas as "id" das portas:
| out_portid ← UNDEF
Fim Para

// ALGORITMO ITERATIVO
Repita
| tudo_def ← TRUE
| alguma_def ← FALSE
|
| Para todas as "id" das portas:
| | Se (out_portid == UNDEF)
| | | Para todas as "j" entradas
| | | da porta "id":
| | | | // De onde vem a entrada?
| | | | id_orig ← id_inid,j
| | | | // Valor bool3S da entrada
| | | | in_port[j] ←
| | | | { out_portid_orig, se id_orig > 0
| | | |   in_circid_orig, se id_orig < 0
| | | Fim Para
| | |
| | // Simula a porta "id" com
| | // entradas in_port
| | | simularid(in_port)
| | |
| | // Calcula os critérios
| | // de parada do algoritmo
| | | Se (out_portid == UNDEF)
| | | | tudo_def ← FALSE
| | | | Caso contrário
| | | | | alguma_def ← TRUE
| | | Fim Se
| | Fim Se
| Fim Para
Enquanto ( NÃO(tudo_def) E
            alguma_def )
```

```
// DETERMINAÇÃO DAS SAÍDAS
Para todas as "id" das saídas:
| // De onde vem a saída?
| id_orig ← id_outid
| // Valor bool3S da saída
| out_circid ←
| { out_portid_orig, se id_orig > 0
|   in_circid_orig, se id_orig < 0
Fim Para
```

SIMULAR PORTA:

Os operadores são associativos:

A AND B AND C = (A AND B) AND C
= A AND (B AND C)
A OR B OR C = (A OR B) OR C
= A OR (B OR C)
A XOR B XOR C = (A XOR B) XOR C
= A XOR (B XOR C)

Portanto, para simular uma porta com 2 ou mais entradas, basta inicializar o resultado com o valor da primeira entrada e, para todas as demais entradas, realizar a operação lógica entre o valor da nova entrada e o resultado anterior, que passa a ser o novo resultado.

GERAR TABELA VERDADE:

```
// INICIALIZAÇÃO
Para todas as "i" entradas do
circuito:
| in_circi ← UNDEF
Fim Para

// GERAÇÃO DA TABELA
Repita
| simular_circuito(in_circ)
| // Qual input incrementar?
| i ← Índice da última entrada
| Enquanto (i for índice válido E
|           in_circi == TRUE)
| | in_circi++ // TRUE → UNDEF
| | i--
| Fim Enquanto
| // Incrementa a input escolhida
| Se (i for índice válido)
| | in_circi++ // UNDEF → FALSE
| | // FALSE → TRUE
| Fim Se
Enquanto (i for índice válido)
```

SUGESTÃO DE DESENVOLVIMENTO

- 1) Implemente todas as funcionalidades das portas. Faça um programa de teste (veja sugestão `teste1.cpp` no SIGAA) que:
 - a) Utilize construtores com e sem parâmetros, válidos e inválidos, e use funções de consulta (`getNumInputs`, etc.) para testar se as portas foram criadas corretamente.
 - b) Teste se a função `simular` só aceita vetor de `bool` com a dimensão correta.
 - c) Verifique se a simulação está correta para todas as combinações de entrada.
 - d) Crie objetos dinâmicos e teste se os métodos virtuais (`getName`, `simular`, etc.) exibem comportamento polimórfico e correto.
- 2) Implemente as obrigatoriedades da classe `Circuito` (construtores, destrutor, operadores de atribuição) e as funções `clear`, `resize` e `setPort`. Faça um programa de teste (veja sugestão `teste2.cpp`) que:
 - a) Teste o construtor default.
 - b) Teste as funções `resize` e `setPort` com parâmetros válidos e inválidos.
 - c) Teste o construtor por cópia, verificando se o novo objeto e o antigo têm memórias dinâmicas independentes (alterar um deles não modifica o outro) e são idênticos.
 - d) Teste o construtor por movimento, verificando se o novo objeto tem memória válida (pode ser alterada).
 - e) Teste os operadores de atribuição por cópia e por movimento.
- 3) Implemente a função `simular` da classe `Circuito`. Teste com o programa principal da avaliação.
 - a) Confira os resultados da simulação, utilizando, por exemplo, a avaliação simulada fornecida no SIGAA.